

[illegible]

1. Realizar el montaje del circuito de la Fig. 29 y determinar la frecuencia que produce el circuito a diferentes tensiones. Estudiar la linealidad del circuito (frecuencia respecto a voltaje)
2. Modificar el circuito para que genere 10 kHz a 10 V, y determinar la frecuencia que produce el circuito a diferentes tensiones. Estudiar la linealidad del circuito (frecuencia respecto a voltaje)
3. Realizar el montaje del circuito diseñado para aceptar tensiones positivas y negativas, y determinar la frecuencia que produce a diferentes tensiones. Estudiar la linealidad del circuito (frecuencia respecto a voltaje)

V₅	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V	6 V	7 V	8 V	9 V	10 V
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

2

[illegible]

V₅	-9 V	-8 V	-7 V	-6 V	-5 V	-4 V	-3 V	-2 V	-1 V	0 V
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

3

[illegible]