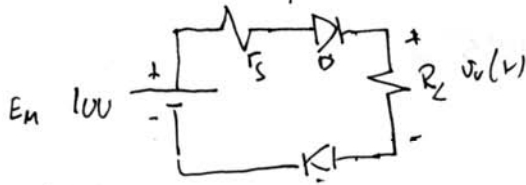


1) $v_o(t)$:


Circuit equivalente:

cuando $\phi_1(t)$ vale +E_M (100V).



$$i(t) = \frac{E_M - 2E_d}{R_S + R_L} = \frac{100 - 2 \cdot 1.5}{20} = \frac{97}{20} = 4.85 \text{ Amp}$$

$$I_{max} = 4.85 \text{ Amp}$$

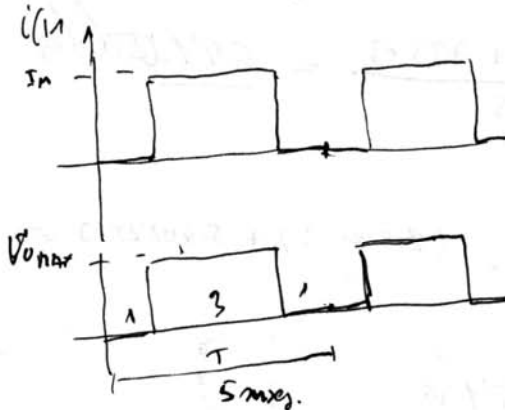

$$V_{max} = R_L \cdot I_{max} = 10 \cdot 4.85 = 48.5 \text{ V}$$

$$\overline{v_o(t)} = \frac{3}{5} \cdot 48.5 = 29.1 \text{ V}$$

$$V_{oef}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T (v_o(t))^2 dt = \frac{1}{5} \cdot 48.5^2 \cdot 3 \Rightarrow$$

$$V_{oef} = 37.57 \text{ V}$$

$$P_{diode} = \overline{i_o(t)} \cdot E_d =$$


$$\overline{i_o(t)} = \frac{1}{2} \left[4.85 \cdot \frac{3}{5} \right] = 1.455 \text{ Amp}$$

$$P_{diode} |_{\text{potencial}} = 1.455 \cdot 1.5 = 2.18 \text{ W}$$

$$P_{carga} = \frac{V_{oef}^2}{R} = \frac{37.57^2}{10} = 141.2 \text{ W}$$

$$P_{fuente} = P_{R_S} + P_{R_L} + P_{diode} = 141.2 + 141.2 + 2.18 = 284.58 \text{ W}$$

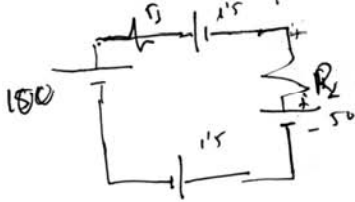2) circuito regulable cuando circuito cerrado.




$$I(t) = \frac{100 - 50 - 3}{1 + R_L} = 2.35 \text{ Amp}$$

$$0 \leq t \leq 1 \text{ ms} \quad V_o(t) = 50$$

$$1 \leq t \leq 4 \text{ ms} \quad (50 + 2.35 \times 10) = 23.5 + 50 = 73.5 \text{ V}$$

$$4 \leq t \leq 5 \text{ ms} \quad 50$$

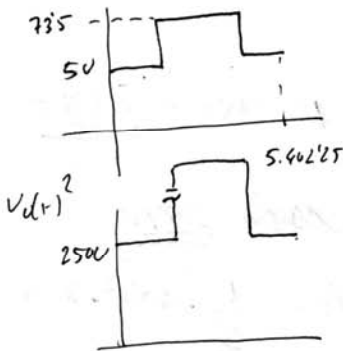

$$\overline{V_d(t)} = \frac{2 \times (50 \times 1) + 73.5 \times 3}{5} = 64.1 \text{ Volts}$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T V_d^2(t) dt = \frac{1}{5} \times (2.500 \times 2) + 5.402.25 \times 3 \Rightarrow$$

$$V_{d,ef} = 65.1 \text{ V}$$


$$\frac{\overline{V_o(t)}}{R_L} = I_0 = \frac{64.1 - 50}{10} = 1.41 \text{ Amp}$$

$$P_{cond} = \left(\frac{1.41}{2} \right) \times 1.5 = 1.0575 \text{ W}$$

$$P_{RL} = \frac{V_{d,ef}^2}{R_L}$$

Forma de onda de tensión en la resistencia
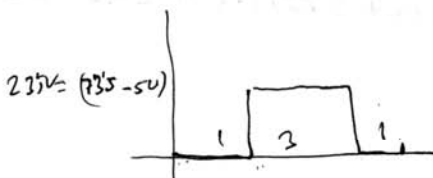
$$V_{d,ef}^2 = (23.5)^2 \times \frac{3}{5} \Rightarrow P_{RL} = \frac{23.5^2 \times 3}{5 \times 10} = 33.135 \text{ W}$$




$$P_{HTERIN} = 1.41 \times 50 = 70.5 \text{ W}$$

$$P_{FUENTE} = P_{RL} + P_{RS} + P_{HTERIN} + P_{cond} = 33.135 + 33.135 + 70.5 + 1.0575 = 141 \text{ W}$$

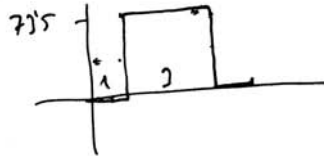3.)

$$\begin{aligned} 0 \leq t \leq 1 \text{ ms} & \quad 0 \\ 1 \text{ ms} \leq t \leq 4 \text{ ms} & \quad 73.5 \text{ V} \\ 4 \text{ ms} \leq t \leq 5 \text{ ms} & \quad 0 \end{aligned}$$



$$73.5 \times \frac{3}{5} = \underline{\underline{44.1 \text{ V}}}$$

$$V_q^2 = 73.5^2 \times \frac{3}{5} \Rightarrow V_{ef} = 56.93 \text{ V}$$


$$\begin{aligned} i_o(t): \quad 0 \leq t \leq 1 \text{ ms} & \quad 0 \\ 1 \text{ ms} \leq t \leq 4 \text{ ms} & \quad \frac{73.5 - 50}{10} = 2.35 \text{ Amp} \\ 4 \text{ ms} \leq t \leq 5 \text{ ms} & \quad 0 \end{aligned}$$

$$I_c = 2.35 \times \frac{3}{5} = \underline{\underline{1.41 \text{ Amp}}}$$

$$P_D = \frac{1.41}{2} \times 1.5 = 1.0575$$


$P_{eL} = I_o^2 R_L$ (com. R_L función corriente es la misma que en el apartado anterior) la potencia disipada en R_L será la misma

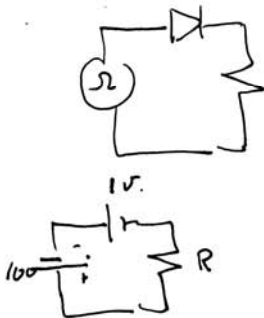En conducción $I_o = \frac{100 - 10}{10} = \frac{90}{10} = \underline{\underline{9 \text{ Amp}}}$



$$Q_d = C_p \times I_o = 0.5 \times 10^{-6} \times 9 \text{ Amp} =$$

$$Q_d = 4.5 \times 10^{-6} \text{ C}$$

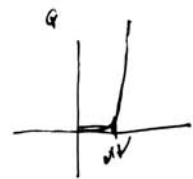


$$I_{descom} = \frac{100}{10} = 10 \text{ Amp}$$

$$10 \times 1 = t_a = 4.5 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$t_a = \frac{4.5 \times 10^{-6}}{10} =$$

EXAMEN SEPTIEMBRE 1.999

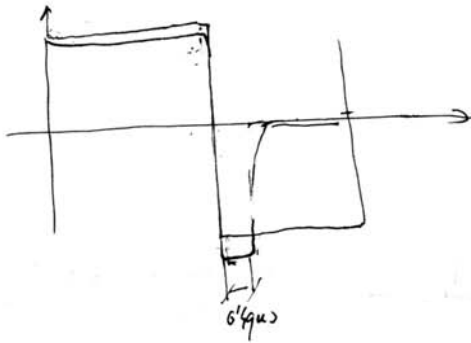
$$100\text{kHz} \rightarrow T = 10\mu\text{s} \Rightarrow T/2 = 5\mu\text{s}$$



$$\overline{V_0(t)} = \frac{(100-1) \times 5\mu\text{s} - (100-1) \times 0.45\mu\text{s}}{10\mu\text{s}} = 4.655\text{V}$$

$$\overline{V_0(t)} = 4.655\text{V}$$

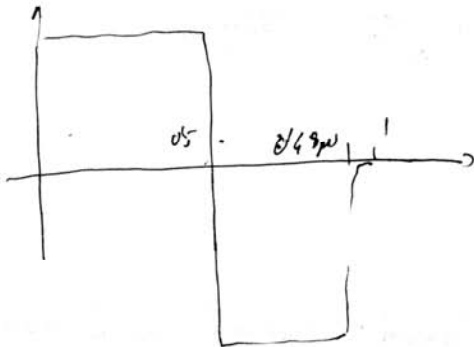
Para $f = 1\text{MHz}$, todos los valores en los mismos, salvo el periodo:



$$\overline{V_0(t)} = \frac{(100-1) 0.5 - (100-1) \times 0.49}{1\mu\text{s}} = 0.015\text{V}$$

$$\overline{V_0(t)} = 0.01\text{V} \approx \underline{\underline{0}}$$

$$I_0(t) = I_s e^{\frac{V_D}{V_T}}$$

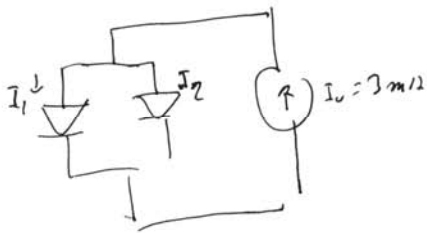

$$\left. \begin{array}{l} I_1 + I_2 = 3\text{mA} \\ \frac{I_1}{I_2} = 0.2 \end{array} \right\} \Rightarrow I_1 = 0.2 I_2$$

$$I_2 = 5 I_1$$

$$6 I_1 = 3\text{mA} \quad I_1 = \frac{1}{2} \text{mA} = 0.5\text{mA}$$



$$0.5 \times 10^{-3} = 10^{-15} + e^{\frac{V_D}{25\text{mV}}}$$

$$5 \times 10^{-11} = e^{\frac{V_D}{25\text{mV}}}$$



$$26.93 = \frac{V_D}{25\text{mV}} \Rightarrow V_D = 0.67325\text{V}$$

FIGURA 3.

CIRCUITO EQUIVALENTE THEVENIN:

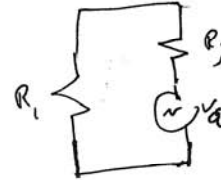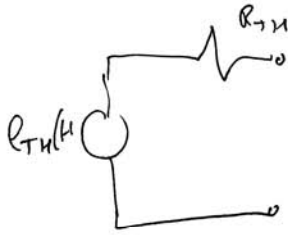
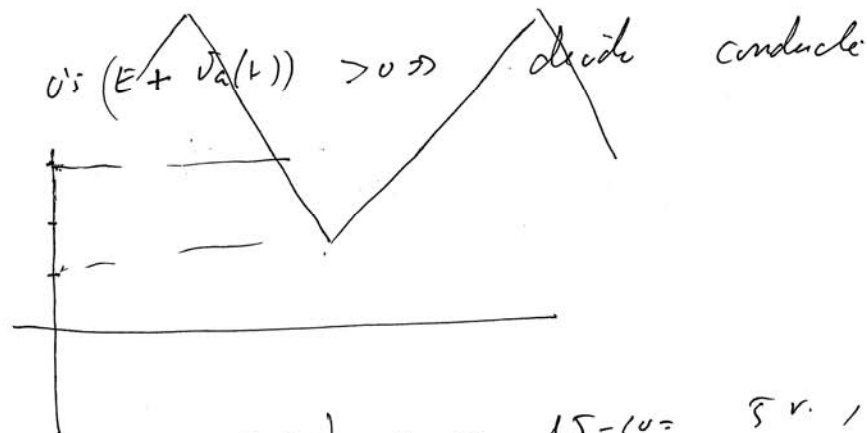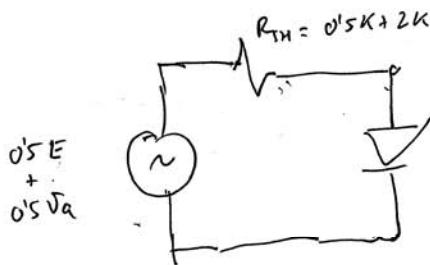
$$E_{TH} = \frac{E + \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_a}{1} = 0.5E + 0.5V_a$$



Como $E + V_a(t) |_{min} = 15 - 10 = 5V$, el diodo está siempre conduciendo. $\Rightarrow V_d(t) \approx 0V$


$$\bar{i}_D(t) = \bar{I}_D = \frac{0.5E}{R_{TH}} = \frac{0.5 \times 15}{2.5k} = 3mA$$

$$\bar{V}_2(t) - \bar{V}_3(t) = R_2 \times \bar{i}_{D1}(t) \Rightarrow$$


$$\bar{V}_2(t) = R_2 \bar{i}_D(t) + \bar{V}_3(t) = 2k \times 3mA + 0 \Rightarrow$$

$$\bar{V}_2(t) = 6V \text{ (valor)} \quad \left| \quad \bar{i}_{R2}(t) = \frac{\bar{V}_2(t) - 0}{R_2} = \frac{6}{1k} = 6mA \right.$$
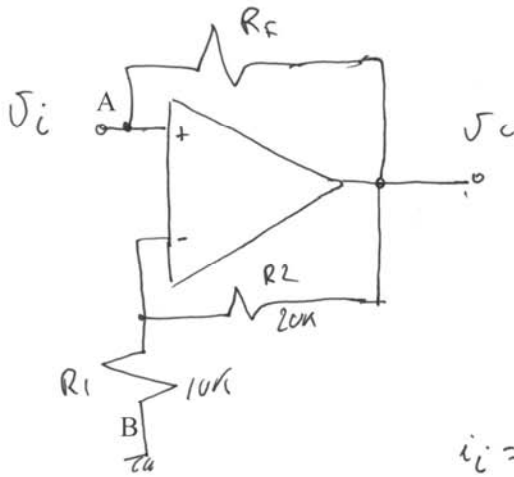
$$\bar{i}_{R1}(t) = (E - \bar{V}_2(t)) / R_1 = \frac{15 - 6}{1k} = 9mA$$




Si funciona linealmente

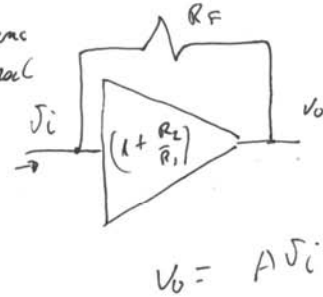

$$V_o = A V_i$$


$$i_i = \frac{V_i - V_o}{R_F} = \frac{V_i - A V_i}{R_F} = \frac{V_i (1-A)}{R_F}$$
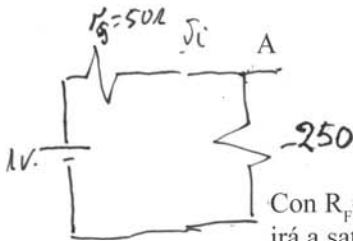
$$\frac{V_i}{i_i} = \frac{R_F}{1-A} = \frac{R_F}{1-3} = -\frac{R_F}{2} = -500 \text{ ohmios} @ R_F=1k$$




@ $R_F=500$ ohmios,
 $R_i=-250$ ohmios $\Rightarrow V_A = \frac{-250}{-250+50} = \frac{-250}{-200} = 1.25V$

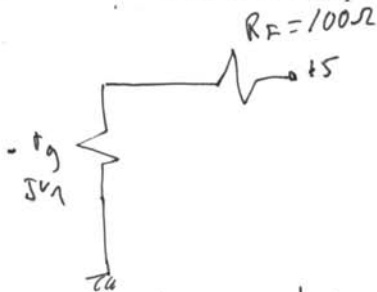Con $R_F=100$ ohmios y $r_g=50$ ohm, el A.O tiene realimentación neta positiva, y la salida se irá a saturación positiva o negativa. Pero entra en acción la protección contra sobrecorriente



$\frac{15}{150} = 100 \mu A \Rightarrow$ entra en juego la protección contra sobrecorriente.

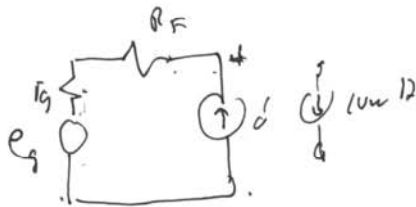En el último apartado también entra en juego la protección contra sobrecorriente



$$V_o = (R_F + r_g) I_o + e_g$$

$$V_o(1) = 150 \times 100 \mu A + e_g = 1.5V + V_{err}$$

